Применение автоматических выключателей в цепях постоянного тока

Способы подключения

Для обеспечения требуемой отключающей способности при заданном рабочем напряжении необходимо соединить полюсы автоматического выключателя в соответствии с одной из приведенных ниже схем.






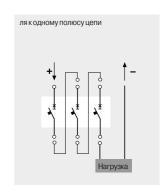


Схема D: Подключение двух параллельно соединенных полюсов выключателя к одному полюсу цепи и двух других параллельно соединенных полюсов выключателя к другому полюсу цепи

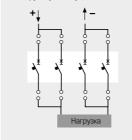







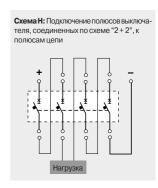


Таблица 13

Номинальное	Функция		Тип распределительной сети				
напряжение	Защита	Разъединение	Изолирована от земли	С одним заземленным полюсом*	С заземленной средней точкой источникапитания		
≤ 250	:	•	A,D -	A,D E	A,D -		
≤ 500	:	•	A, D -	B C,E	A, D -		
≤ 750	:	•	B -	G C	H -		
≤ 1000			G, H -	- F	H -		

^{*}Для заземления используется отрицательный полюс

Примечания:

- 1) Риск возникновения двойного короткого замыкания на землю с током короткого замыкания, достаточным для воздействия только на одну сторону полюсов автоматического выключателя, считается незначительным.
- 2) При номинальном напряжении более 750 В должен использоваться выключатель, рассчитанный на 1000 В постоянного тока
- 3) Схемы D и E используются только для модели S6



Таблица 14

Уставка		S1 125			S2 160			S3 160			S3 250	
	I _{th}	$I_{\rm m}=10_{\rm lth}$	$I_{\rm m}=5_{\rm lth}$	I _{th}	$I_{\rm m}=10_{\rm lth}$	$I_{\rm m}=5_{\rm lth}$	\mathbf{I}_{th}	$I_{\rm m}=10_{\rm lth}$	$I_{\rm m}=5_{\rm lth}$	\mathbf{I}_{th}	$I_{\rm m}=10_{\rm lth}$	$I_{\rm m}=5_{\rm lth}$
R 10	10		208									
R 12.5	12,5		208	9÷12,5		208						
R 16	16		208	11,2÷16		208						
R 20	20	650	260	14÷20	650	260						
R 25	25	650	260	17,5÷25	650	260						
R 32	32	650	260	22,5÷32	650	260	19÷32	650	390			
R 40	40	650	260	28÷40	650	260						
R 50	50	650	325	35÷50	650	325	30÷50	650	390			
R 63	63	819	416	44÷63	819	416						
R 80	80	1040	520	56÷80	1040	520	48÷80	1040	520			
R 100	100	1300	650	70÷100	1300	650	70÷100	1300	650			
R 125	125	1625	819	87,5÷125	1625	819	87,5÷125	1625	819			
R 160				112÷160	2080	1040	112÷160	2080	1040			
R 200										140÷200	2600	1300
R 250										175÷250	3250	1625

Примечание: Для уставок R10, R12.5, R16 может использоваться только $I_m = 5_{th}$

Продолжение таблицы 14

Уставка	S5 400		S5 630		S6 630		S6 800	
	$I_{th} = 0.7 \div 1 \times I_n$	$I_m = 5 \div 10 \times I_n$	$I_{th} = 0.7 \div 1 \times I_n$	$I_m = 5 \div 10 \times I_n$	$I_{th} = 0.7 \div 1 \times I_n$	$I_m = 5 \div 10 \times I_n$	$I_{th} = 0.7 \div 1 \times I_n$	$I_m = 5 \div 10 x I_n$
R 320	225÷320	1760÷3520						
R 400	280÷400	2200÷4400						
R 500			350÷500	2750÷5500				
R 630					440÷630	3065÷6930		
R 800							560÷800	4400÷8800

Таблица 15
Поправочные коэффициенты вводятся в связи с тем, что при одной и той же уставке ток срабатывания в цепи постоянного тока выше, чем в цепи переменного тока. Соответственно, рассчитав порог срабатывания, следует выбирать уставку с учетом поправочных коэффициентов.

Типвыключателя	СхемаА	СхемаВ	Схема С	Схема F	Схема G	Схема Н
S1	k _m =1,3	k _m =1	k _m =1	_	_	_
S2	k _m =1,3	k _m =1	k _m =1	-	_	-
S3	k _m =1,3	k _m =1,15	k _m =1,15	k _m =1	k _m =1	k _m =1
S 5	k _m =1,1	k _m =1	k _m =1	k _m =1,1	k _m =1,1	k _m =1,1
S 6	k _m =1,1	k _m =1	k _m =1	k _m =0,9	k _m =0,9	k _m =0,9

Пример:

- Рабочий ток: Lb = 600 A;
- Порог срабатывания электромагнитного расцепителя: Im = 5000 A;
- Уставка электромагнитного расцепителя:

$$set = \frac{I_m}{k_m \times I_n} \qquad set = \frac{5000}{1,1 \times 630} \approx 7$$